

R&D chip de lecture pour détecteur gazeux en vue d'un DHCAL auprès de l'ILC

Réunion électronique DHCAL France
IPN Lyon

Renaud Gaglione

Institut de Physique Nucléaire de Lyon
Bâtiment Paul Dirac
4 rue Enrico Fermi
69 622 VILLEURBANNE Cedex

15 février 2008

Introduction

Architecture

Carte de test et acquisition

Premiers résultats

- Fonctionnalité

- DACs

- Chaîne complète RPC

- Chaîne complète Micromégas

- Bruit de déclenchement

- Alimentation

Evolutions

Introduction

Architecture

Carte de test et acquisition

Premiers résultats

- Fonctionnalité

- DACs

- Chaîne complète RPC

- Chaîne complète Micromégas

- Bruit de déclenchement

- Alimentation

Evolutions

Etre compatible avec deux détecteurs pour les comparer dans des conditions similaires :

	GRPC	Micromégas
Charge	0.1~10 pC	1~100 fC
C_{det} (1 cm ²)	80 pF	80 pF
t_r	2 ns	<2 ns
largeur	20 ns	<10 ns

...et respecter les caractéristiques temporelles du faisceau :

	Minimum	Nominal	Maximum
Nombre de bunchs	1320	2625	5120
Période (ns)	189	369	480
Répétition (Hz)	5		

1^{er} circuit :

4 voies analogiques + blocs de test. Fondu printemps 2006. 25 circuits encapsulés. Testés. Concept validé.

2^e circuit :

64 voies numériques. Fondu printemps 2007. 6 circuits en cours de test.

3^e circuit :

64 voies numériques. Fonderie printemps 2008 ?

Introduction

Architecture

Carte de test et acquisition

Premiers résultats

- Fonctionnalité

- DACs

- Chaîne complète RPC

- Chaîne complète Micromégas

- Bruit de déclenchement

- Alimentation

Evolutions


Architecture synchrone sur les horloges (trains et paquets) de la machine :

Pendant les trains :

- Faisceau on : intégration des charges ;
- Faisceau off : comparaisons aux seuils, stockage des résultats.

Hors des trains :

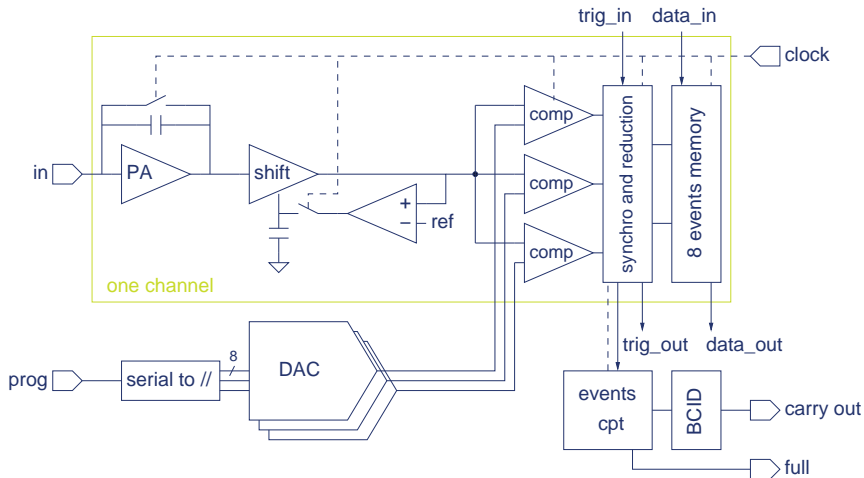- Mise en veille ;
- Utilisation de l'horloge pour lire les données ;
- Slow control.



Analogiques :


- 2 blocs de 32 entrées analogiques ;
- Sélection du gain ;
- Mise en veille.


Numériques :

- Entrée/sortie des données séries ;
- Horloge ;
- Remise à zéro ;
- Commande de lecture/écriture ;
- Commandes des DAC (in, out, enable) ;
- Flags : fin de comptage du BCID, mémoire pleine.

- Technologie économique AMS CMOS 0.35 μm ;
- Consommation <1 mW par voie + power pulsing à 1 % :
 <10 μW par voie ;
- 2 gains : 100 mV/pC et 5 mV/fC ;
- 3 seuils sur 8 bits pour 1 V (256 valeurs) chacun, soit 3.9 mV/DAC ;
→ 40 fC/DAC et 0.8 fC/DAC
- BCID 12 bits (4096 valeurs) ;
- Mémoire interne de 8 évènements ;
- Amincis à 300 μm pour faciliter l'intégration ;
- Brochage facilitant le routage sur le détecteur : entrées de chaque côté.

 Run MPW CMP A35C7_3. 6 puces encapsulées en boîtiers
 CQFP-144 + 20 puces nues.
 Seulement 7 mm².



 

Introduction

Architecture

Carte de test et acquisition

Premiers résultats

- Fonctionnalité

- DACs


- Chaîne complète RPC

- Chaîne complète Micromégas


- Bruit de déclenchement

- Alimentation

Evolutions

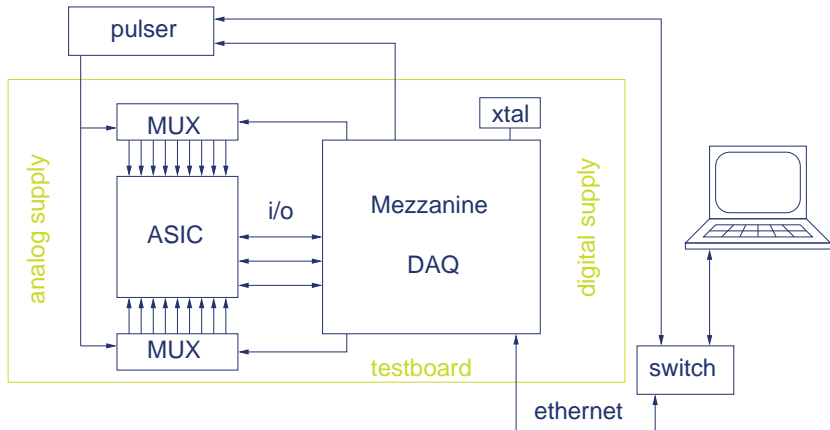

Mezzanine de la DAQ d'OPERA (C. Girerd).

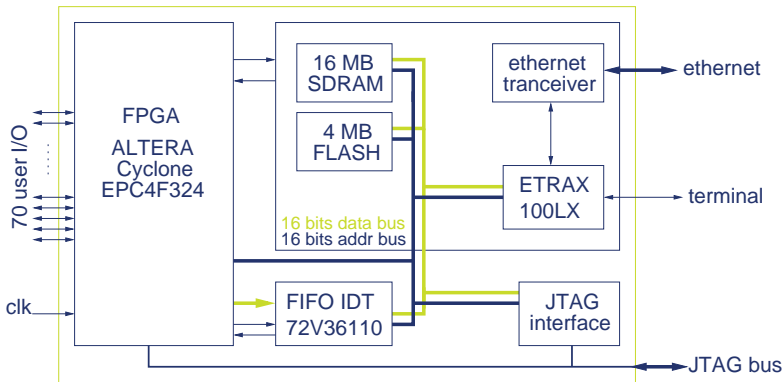

FPGA :

- FSM pour la programmation des DACs ;
- FSM pour la lecture/écriture des ASICs ;
- Gestion de l'excitation des voies ;
- VHDL vectoriel qui permet de passer immédiatement à n circuits.

MCM :

- Interface ethernet et serveur TCP ;
- Routines en C pour le jeu de commandes de l'ASIC ;
- Scripts pour les initialisations.



Banc de test écrit en Labview sous MS Windows pour l'instant.
 Très facilement transposable dans n'importe quel langage supportant l'envoi de paquet TCP !



Introduction

Architecture

Carte de test et acquisition

Premiers résultats

Fonctionnalité

DACs

Chaîne complète RPC

Chaîne complète Micromégas

Bruit de déclenchement

Alimentation

Evolutions

Introduction

Architecture

Carte de test et acquisition

Premiers résultats

Fonctionnalité

DACs


Chaîne complète RPC

Chaîne complète Micromégas

Bruit de déclenchement

Alimentation

Evolutions

 

Fonctionnel : la voie déclenchée est bien la voie excitée. Les BCID correspondent à la séquence envoyée.

Introduction

Architecture

Carte de test et acquisition

Premiers résultats

Fonctionnalité

DACs

Chaîne complète RPC

Chaîne complète Micromégas


Bruit de déclenchement

Alimentation

Evolutions


Histogramme du bruit des DACs.

Exemple code 22 du DAC n° 1 :

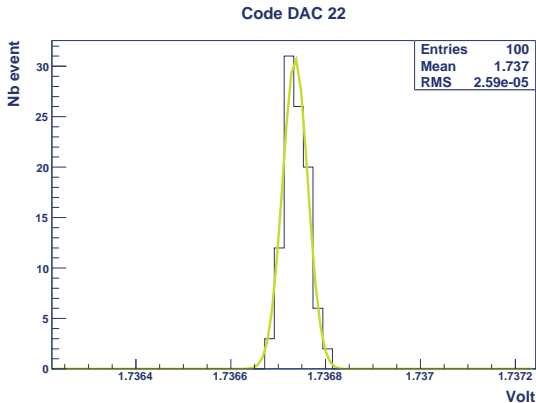


$\sigma \approx 50 \mu\text{V}$ pour l'ensemble des DACs testés.

Exemple de résultat : DAC n° 2 :

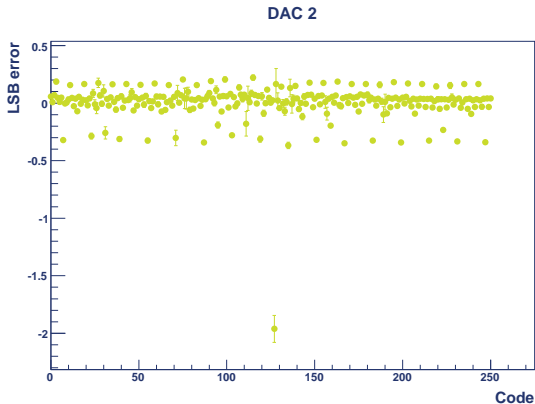


$DNL=2$ LSB

Exemple de résultat : DAC n° 2 :

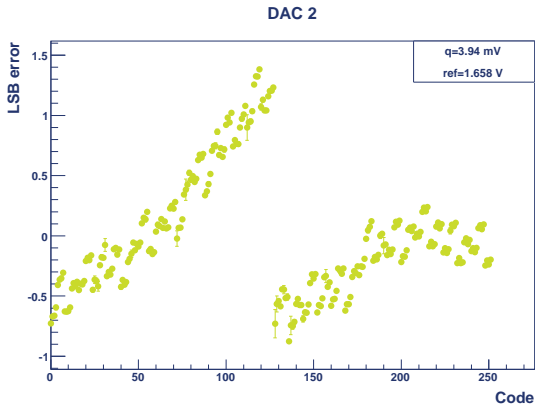


Résultat du fit : $q=3.94 \text{ mV}$

Exemple de résultat : DAC n° 7 :

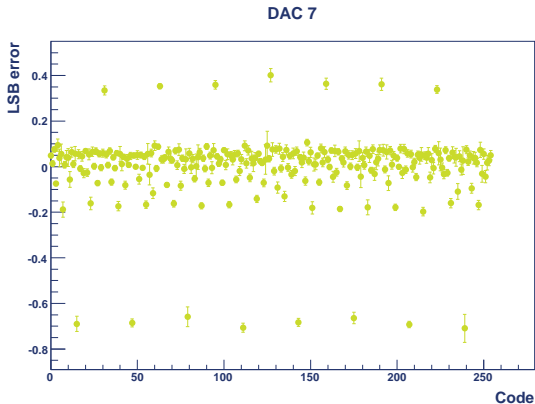

DNL=1.2 LSB

Exemple de résultat : DAC n° 7 :

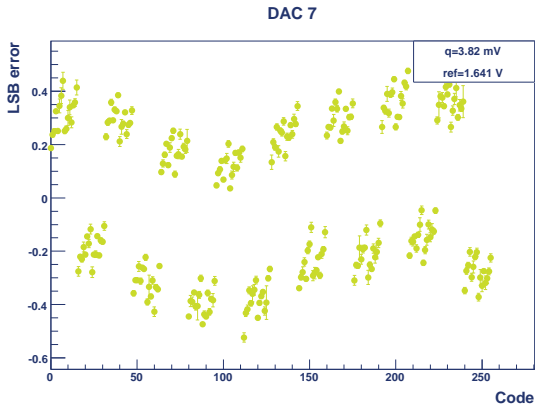

Résultat du fit : $q=3.82 \text{ mV}$

Introduction

Architecture

Carte de test et acquisition

Premiers résultats

Fonctionnalité

DACs

Chaîne complète RPC

Chaîne complète Micromégas

Bruit de déclenchement

Alimentation

Evolutions


Fit avec une distribution de Fermi-Dirac :

$$S(x) = \frac{max}{1 + e^{\frac{x-\mu}{w}}}$$


max : efficacité maximum

μ : abscisse du point d'inflexion

w : pente de la courbe

 


$C_{\text{det}}=40 \text{ pC}$

 


Passage de 100% à 0% < 50 fC

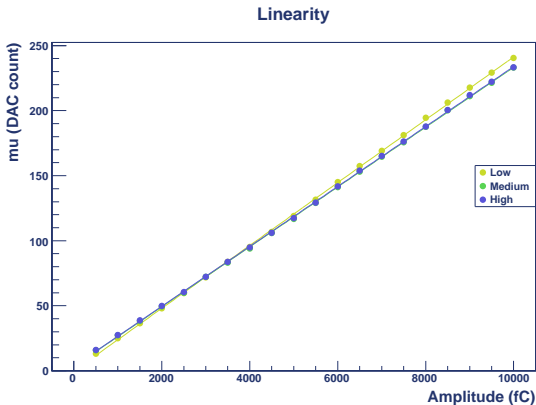Dispersion entre les 3 seuils : 2 LSB, soit 80 fC



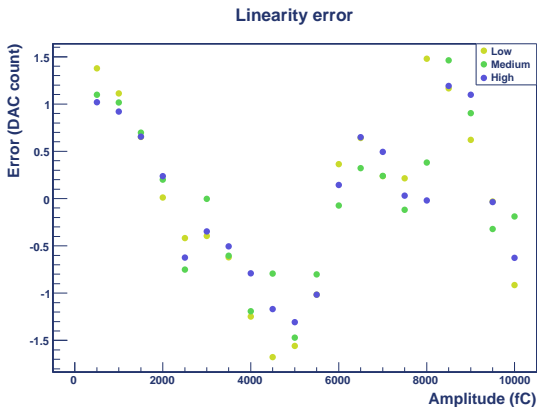La dispersion entre les trois seuils dépend de la valeur des seuils :
correction prévue !



L'écart à la linéarité est contenu dans ± 1.5 LSB, soit ± 60 fC

Introduction

Architecture

Carte de test et acquisition

Premiers résultats

Fonctionnalité

DACs


Chaîne complète RPC

Chaîne complète Micromégas

Bruit de déclenchement


Alimentation

Evolutions

 


$C_{\text{det}}=40 \text{ pC}$


Chip 1 Channel 29 20 fC

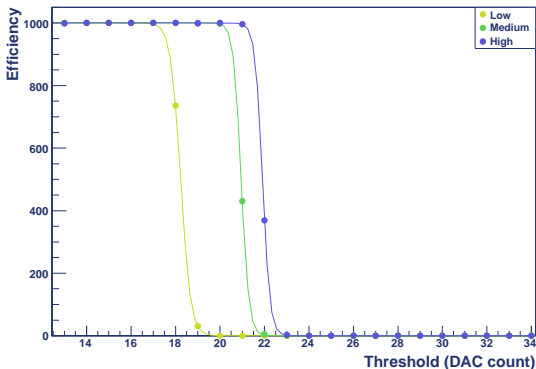

Passage de 100% à 0% < 2.4 fC

 Dispersion entre les 3 seuils : 2.5 LSB, soit 2 fC



 

L'écart à la linéarité est contenu dans ± 1 LSB, soit ± 0.8 fC

Introduction

Architecture

Carte de test et acquisition

Premiers résultats

Fonctionnalité

DACs

Chaîne complète RPC


Chaîne complète Micromégas

Bruit de déclenchement

Alimentation

Evolutions

 Pas d'entrée. Taux de faux déclenchements en fonction du seuil.



Difficultés pour déclencher convenablement aux seuils en dessous de 10 (semble lié au setup : en cours!).

Introduction

Architecture

Carte de test et acquisition

Premiers résultats

Fonctionnalité

DACs

Chaîne complète RPC

Chaîne complète Micromégas

Bruit de déclenchement

Alimentation

Evolutions


Courants consommés en μA sous 3.3 V :

	PAC	Servo DC	Comp.	DAC cells	OTA DAC
Bias	220	6	11	11	13
Voie	220	61	3×11	-	-
DACs	-	-	-	$11 + 0.3 \times n$	23

Soit une puissance dissipée de :

- 13.5 μW /voie pour les polarisations ;
- 1 mW par voie, modulo le power pulsing ;
- 4 μW /voie pour un DAC au code 128.

Temps de mise en route < 800 ns.

 

Il reste à faire :

- Baisser le seuil au maximum avec un fonctionnement convenable (nécessite une nouvelle carte de test). Valeurs actuelles : 10 fC en mode micromégas et 200 fC en mode RPC ;
- Mesurer les dispersions entre voies et entre circuits.
- Incidence du découplage sur le bruit (mesure du PSRR).

Introduction

Architecture

Carte de test et acquisition

Premiers résultats

- Fonctionnalité

- DACs

- Chaîne complète RPC

- Chaîne complète Micromégas

- Bruit de déclenchement

- Alimentation

Evolutions

Premier chip 64 voies réalisé à Lyon !

- Topologie "entrées de chaque côté" ;
- Architecture synchrone ;
- Power pulsing ;
- Caractéristiques analogiques (linéarité et gain).

- Ajouter une correction de pente et d'offset sur les DACs ;
- Non linéarité (seuils à 0.1 1 10) ???
- Possibilité de masquer une voie bruyante ;
- Inclure le circuit d'injection ;
- Horloge en LVDS ;
- Correction d'un bug mineur sur la logique de déclenchement ;
- Sortie analogique (différentielle ?) multiplexée.

Merci de votre attention !